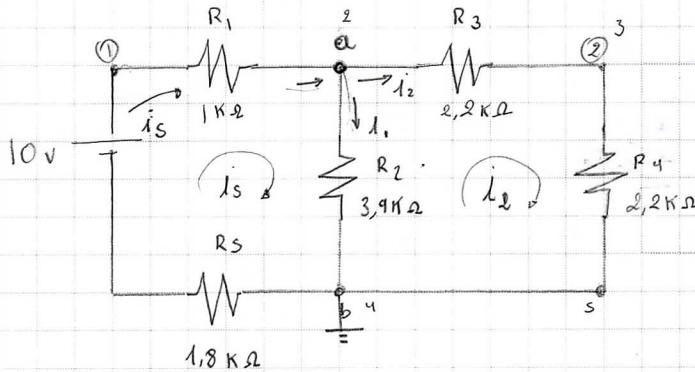


• Cálculo de las corrientes en cada rama

$$I_s = 2,05 \cdot 10^{-3} \text{ [A]}$$



Método de nodos

Nodo A Nodo b = 0

$$I_s = I_1 + I_2$$

$$I_s = \frac{V_a - V_b}{3900} + \frac{V_a - V_b}{4400}$$

$$I_s = \frac{V_a}{3900} + \frac{V_a}{4400}$$

$$I_s = V_a \left(\frac{1}{3900} + \frac{1}{4400} \right)$$

$$2,05 \cdot 10^{-3} = V_a (2,84 \cdot 10^{-4})$$

$$V_a = 4,235 \text{ [V]}$$

$$I_1 = \frac{V_a}{3900} = \frac{4,235}{3900}$$

$$\rightarrow I_1 = 1,085 \cdot 10^{-3} \text{ [A]}$$

$$\rightarrow I_2 = \frac{V_a}{4400} = \frac{4,235}{4400} = 9,625 \cdot 10^{-4} \text{ [A]}$$

Método por mallas

Malla ②

$$-3900(I_2 - I_s) - 2200 I_2 - 2200 I_2 = 0$$

$$-3900 I_2 + 3900 I_s - 4400 I_2 = 0$$

$$-8300 I_2 + 3900 I_s = 0$$

$$-8300 I_2 = -3900 I_s$$

$$I_2 = \frac{-3900(2,05 \cdot 10^{-3})}{-8300}$$

$$\rightarrow I_2 = 9,632 \cdot 10^{-4} \text{ [A]}$$

$$I_1 = I_s - I_2$$

$$I_1 = 2,05 \cdot 10^{-3} - 9,632 \cdot 10^{-4}$$

$$\rightarrow I_1 = 1,087 \cdot 10^{-3} \text{ [A]}$$

Corriente Nodos

$$I_s = 2,05 \cdot 10^{-3} \text{ [A]}$$

$$I_1 = 1,085 \cdot 10^{-3} \text{ [A]}$$

$$I_2 = 9,625 \cdot 10^{-4} \text{ [A]}$$

Corriente mallas

$$I_s = 2,05 \cdot 10^{-3} \text{ [A]}$$

$$I_1 = 1,087 \cdot 10^{-3} \text{ [A]}$$

$$I_2 = 9,632 \cdot 10^{-4} \text{ [A]}$$